

1. An rms current of  $8\text{ A}$  flows through a  $14\ \Omega$  resistor.
  - a. Calculate the average power absorbed by the resistor.

$$\begin{aligned}\bar{P} &= V_{rms} I_{rms} = 112\text{ V} \cdot 8\text{ A} \\ \bar{P} &= 896\text{ W} \approx 900\text{ W}\end{aligned}$$

- b. Calculate the peak voltage.

$$\begin{aligned}V &= IR = 8\text{ A} \cdot 14\ \Omega \\ V_{rms} &= 112\text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_o &= \sqrt{2} \cdot V_{rms} = \sqrt{2} \cdot 112\text{ V} \\ V_o &= 158.4\text{ V} \approx 160\text{ V}\end{aligned}$$

2. A  $180\text{ W}$  is connected to a  $240\text{ V}$  AC line.
  - a. Calculate the rms current flowing from the outlet.

$$\begin{aligned}I_{rms} &= \frac{\bar{P}}{V_{rms}} = \frac{180\text{ W}}{240\text{ V}} \\ I_{rms} &= 0.75\text{ A}\end{aligned}$$

- b. Determine the peak current.

$$\begin{aligned}I_o &= \sqrt{2} \cdot I_{rms} = \sqrt{2} \cdot 0.75\text{ A} \\ I_o &= 1.06\text{ A}\end{aligned}$$

- c. Calculate the peak voltage.

$$\begin{aligned}V_o &= \sqrt{2} \cdot V_{rms} = \sqrt{2} \cdot 240\text{ V} \\ V_o &= 339.41\text{ V} \approx 340\text{ V}\end{aligned}$$

- d. Calculate the maximum power delivered in the AC line.

$$\begin{aligned}P_{max} &= V_o I_o = (339.41\text{ V})(1.06\text{ A}) \\ P_{max} &= 359.78\text{ W} \approx 360\text{ W}\end{aligned}$$