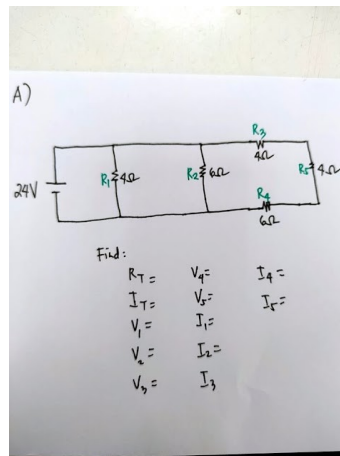


General Physics 2 | 3<sup>rd</sup> Quarter  
**WW4: Series-Parallel Circuits**  
 February 9 2022



A. Given:

- $V_T = 24\text{ V}$
- $R_1 = 4\ \Omega$
- $R_2 = 6\ \Omega$
- $R_3 = 4\ \Omega$
- $R_4 = 6\ \Omega$
- $R_5 = 4\ \Omega$


Find:

- $R_T$
- $I_T$
- $I_1, \dots, I_5$
- $V_1, \dots, V_5$

Answers:

- $R_T = \frac{84}{41}\ \Omega$
- $V_1, V_2 = 24\text{ V}$
- $V_3 = \frac{48}{7}\text{ V}$
- $V_4 = \frac{72}{7}\text{ V}$
- $V_5 = \frac{48}{7}\text{ V}$
- $I_T = \frac{82}{7}\text{ A}$

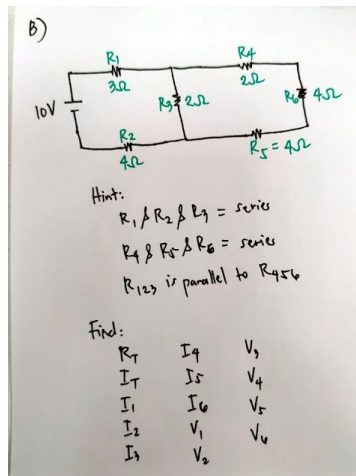- $I_1 = 6\text{ A}$
- $I_2 = 4\text{ A}$
- $I_3, I_4, I_5 = \frac{12}{7}\text{ A}$



B. Given:

- $V_T = 10\text{ V}$
- $R_1 = 3\ \Omega$
- $R_2 = 4\ \Omega$
- $R_3 = 2\ \Omega$
- $R_4 = 2\ \Omega$
- $R_5 = 4\ \Omega$
- $R_6 = 4\ \Omega$

Find:

- $R_T$
- $I_T$
- $I_1, \dots, I_6$
- $V_1, \dots, V_6$

Answers:

- $R_T = \frac{26}{8}\ \Omega$
- $V_1 = \frac{45}{13}\text{ V}$
- $V_2 = \frac{60}{13}\text{ V}$

- $V_3 = \frac{25}{13} V$
- $V_4 = \frac{5}{13} V$
- $V_5, V_6 = \frac{10}{13} V$
- $I_1, I_2 = \frac{15}{13} A$
- $I_3 = \frac{25}{26} A$
- $I_4, I_5, I_6 = \frac{5}{26} A$
- $I_T = \frac{15}{13} A$